

Lab1 Notes

zjx@ustc.edu.cn

2019.3.28

ALU 标志位

- 进位/借位 (cf)

- ADD: $\{ cf, y \} = \{ 1'b0, a \} + \{ 1'b0, b \}$

- SUB: $\{ cf, y \} = a - b$


- 溢出 (of)

- ADD: $of = (\sim a[5] \& \sim b[5] \& y[5]) \mid (a[5] \& b[5] \& \sim y[5])$

- SUB: $of = (\sim a[5] \& b[5] \& y[5]) \mid (a[5] \& \sim b[5] \& \sim y[5])$

- 零 (zf)

- $zf = \sim | y;$

 

s	a[5]	b[5]	y[5]	of
+	0	0	1	1
	1	1	0	1
	其他			0
-	0	1	1	1
	1	0	0	1
	其他			0

溢出

- n位二进制补码表示范围： $-2^{n-1} \sim +2^{n-1}-1$
- 溢出： 运算的结果超出了补码的表示范围
- 出现场合
 - 同号相加， 和的符号与被加数的符号相反
 - 异号相减， 差的符号与被减数的符号相反
- 判别： 最高位进位和次高位进位
 - 相同， 则未溢出
 - 不相同， 则溢出

参数化模块

- 传递子模块中定义参数的方法

```
module_name #( parameter1, parameter2)  
inst_name( port_map);
```



```
module_name  
#( .parameter_name(para_value), .parameter_name(para_v  
alue)) inst_name (port map);
```

用#方法传递参数方法与port map的写法类似

参数化模块 — ALU


```
module #(parameter MSB=31,  
DELAY=2) alu (  
input [MSB : 0] a, b,  
.....  
);  
parameter ADD = 3'd0, SUB = 3'd1, ..... ;  
..... // 定义y, cf, of  
assign #DELAY zf = ~|y; //加参数仅用于示例  
endmodule
```
  
```
alu ALU0 (r0, r1, ...);  
alu #(8) ALU1 (.y(r2), .a(r0), ...);  
alu #(.DELAY(5)) ALU2 (r0, r1, ...);
```






参数化模块 — ALU

```
always @ (*) begin // 包含函数 (y, cf, of) 的所有自变量 (a, b, s)
    cf=0; of=0;      // 设置cf 和of的默认值, 使得所有分支都有赋值
    case (s)
        ADD: begin
            {cf, y} = a + b;
            of = of = (~a[MSB] & ~b[MSB] & y[MSB]) | ..... ;
        end
        SUB: begin
            {cf, y} = a + b;
            of = (~a[MSB] & b[MSB] & y[MSB]) | ..... ;
        end
        AND: y = a & b;
        .....
        default: y = 0 ; //设置y其他分支的取值
    endcase
end
```

 

参数化模块——寄存器
   
```
module # ( parameter N = 32,  
RST_VALUE = 0 ) register (  
input [N - 1 : 0] in,  
input en, rst, clk,  
output reg [N - 1 : 0] out  
);  
always @(posedge clk, posedge rst)  
    if (rst) out <= RST_VALUE;  
    else if (en)  
        out <= in;  
endmodule  
  
wire [15:0] y;  
wire [15:0] s;  
alu #(16) ALU (.a(x), .b(s), .s(ADD), .y(y));  
register #(.N(16)) R (y, 1, rst, clk, s);
```



FIB

```

module fib (
    input [7 : 0] f0, f1,
    input rst, clk,
    output [7 : 0] fn
);
localparam ADD = 3'd0;
reg [7:0] r0, r1;
wire [7:0] r2;




alu #(8) ALU (.y(r2), .a(r0), .b(r1), .s(ADD));

..... // r0 和r1逻辑

assign fn = r0;    // or r1 or r2

endmodule

```

   

初始化寄存器

```
reg [7:0] r0, r1;
```

```
// reg [7:0] r0 = f0, r1 = f1;  
// initial begin r0 = f0; r1 = f1; end
```

仅用于仿真，对于下载无用

```
.....
```

```
always @(posedge clk, posedge rst) begin
```

```
    if (rst) begin
```

```
        r0 <= f0;
```

```
        r1 <= f1;
```

```
    end
```



```
    else begin
```

```
        r0 <= r1;
```

```
        r1 <= r2;
```

```
    end
```

```
end
```

  

手动时钟

- 用开关输入信号 (例如x) 作为时钟信号, 必须在约束文件(.xdc)中设置

```
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE  
[get_nets {x}]
```

The End